

4.4. Integrierer

Zeichnen Sie die folgende Schaltung eines Integrierers. Überlegen Sie sich, welche Größe R und C haben müssen bei einer bestimmten Frequenz.

Geben Sie an den Eingang verschiedene Signalformen (Sinus, Dreieck, Rechteck) und simulieren Sie die integrierten Ausgangssignale der Schaltung.

